

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA
 INGEGNERIA AEROSPAZIALE: CORSO DI FISICA GENERALE II E ELETTRONICA
 Prova n. 6 - 27/05/2017

1) Il circuito di figura mostra lo schema di un multivibratore monostabile, con stato stabile corrispondente allo 0 in logica TTL, in cui $R_1 = R_2$, $R = 1.01 \text{ k}\Omega$, $C = 6.41 \text{ nF}$. L' amplificatore operazionale è ideale con tensioni di saturazione pari a $V_{cc} = \pm 5 \text{ V}$. Anche il diodo è da considerarsi tale. Si assuma che anche la porta NOR abbia, in analogia all' operazionale, impedenza infinita in ingresso e nulla in uscita. Si calcoli la durata in μs dello stato metastabile (1) indotto da una transizione basso-alto dell' ingresso IN (la cui durata sia trascurabile).

A B C D E F

2) Disponendo di un voltmetro, si può ottenere una stima della durata dello stato metastabile (di cui al precedente esercizio) dalla misura dell' uscita di un convertitore lineare tempo-tensione secondo lo schema mostrato in figura. L' uscita del multivibratore abilita un contatore sincrono ad 8-bit (con reset asincrono sull' ingresso del monostabile), al cui ingresso sia inviato un segnale di CLK di frequenza $f = 2.74 \text{ MHz}$. Le linee di uscita del contatore pilotano l' ingresso di un DAC ad 8-bit con range dinamico compreso tra 0 ed 1 V. Si calcoli V_{out} in mV allorché il multivibratore sia tornato allo stato stabile.

A B C D E F

3) Si calcoli in rappresentazione decimale il numero intero più vicino alla media dei numeri interi positivi la cui rappresentazione binaria (a 10-bit) sia $A_0 = (1011011010)_2$, $A_1 = (0110100011)_2$, $A_2 = (1001101111)_2$ ed $A_3 = (1010000011)_2$.

A B C D E F

4) Per verificare la corretta trasmissione/memorizzazione dati, un trasmettitore utilizza comunemente un codice di controllo in cui, al bus di N-bit $[a_{N-1}, \dots, a_0]$ in trasmissione (con $N = 2^n$, $n \in \mathbb{N}$), si aggiunge un ulteriore bit a_N (detto bit di parità) calcolato sulla base della logica combinatoria mostrata in figura (nel caso $N = 8$). Si dica quale delle seguenti affermazioni sul bus $[a_N, \dots, a_0]$ è corretta:

- A) nessuna della seguenti;
- B) a_N è sempre uguale a 0;
- C) a_N è sempre uguale ad 1;
- D) il numero di bit uguali ad 1 è sempre dispari;
- E) il numero di bit uguali ad 1 è sempre pari;
- F) il numero di bit uguali a 0 è sempre pari.

A B C D E F

5) Si scriva in rappresentazione esadecimale l' uscita del circuito mostrato in figura con l' interruttore aperto (sia barrata la casella vuota accanto alla risposta).

A B C D E F

6) Il circuito mostrato in figura è dotato di tre terminali in ingresso (IN0, IN1, IN2) e due di uscita (OUT ed $\overline{\text{OUT}}$). Si assuma che l'ingresso IN2 abbia durata minore rispetto al tempo di propagazione di ciascuna porta logica utilizzata. In base alla sua tabella di verità, si determini di quale dispositivo si tratti:

- A) nessuna dei seguenti;
- B) un flip-flop SR;
- C) un flip-flop JK;
- D) un flip-flop D;
- E) un flip-flop T;
- F) un contatore.

A B C D E F

7) Determinare la porta logica identificata da un punto interrogativo nello schema mostrato in figura, perché il circuito realizzi un contatore sincrono a 2-bit (il più significativo dei quali sia Q_1).

A $Q_0 \cdot Q_1$ B $Q_0 + Q_1$ C $Q_0 \oplus Q_1$ D $\overline{Q_0 \cdot Q_1}$ E $\overline{Q_0 + Q_1}$ F $\overline{Q_0 \oplus Q_1}$

8) Si modifichi la risposta al precedente esercizio nel caso di un contatore a rovescio.

A $Q_0 \cdot Q_1$ B $Q_0 + Q_1$ C $Q_0 \oplus Q_1$ D $\overline{Q_0 \cdot Q_1}$ E $\overline{Q_0 + Q_1}$ F $\overline{Q_0 \oplus Q_1}$

9) In relazione agli esercizi 7 ed 8, si calcoli in MHz la frequenza massima di Q_1 nel caso in cui i flip-flop abbiano tempi di setup $t_{su} = 1.46$ ns e di ritardo uscita-clock pari a $t_{co} = 1.57$ ns e la porta logica richieda un tempo di propagazione $t_{comb} \leq 0.957$ ns.

A 0 B 26.7 C 44.7 D 62.7 E 80.7 F 98.7

10) Nel circuito di figura, in una RAM di dimensione 32x10 bits viene registrato lo stato delle linee di uscita di 10 multiplexer a due ingressi il cui bit di controllo è il risultato di un comparatore digitale ($N > 1$). Gli ingressi dei multiplexer non connessi sono riconosciuti come zeri. Il *Write Enable* della RAM, non mostrato in figura, è sempre asserito. Un segnale di Clock (CLK) di opportuna frequenza è distribuito con connessione sincrona agli ingressi del contatore, della memoria nonché del registro (a 10-bit) in uscita. Si calcoli in rappresentazione decimale l'uscita del circuito all'occorrenza del sedicesimo impulso di CLK successivo all'ultimo reset del contatore.

A 0 B 197 C 377 D 557 E 737 F 917

FISICA GENERALE II ED ELETTRONICA

Prova n. 6 - 27/05/2017

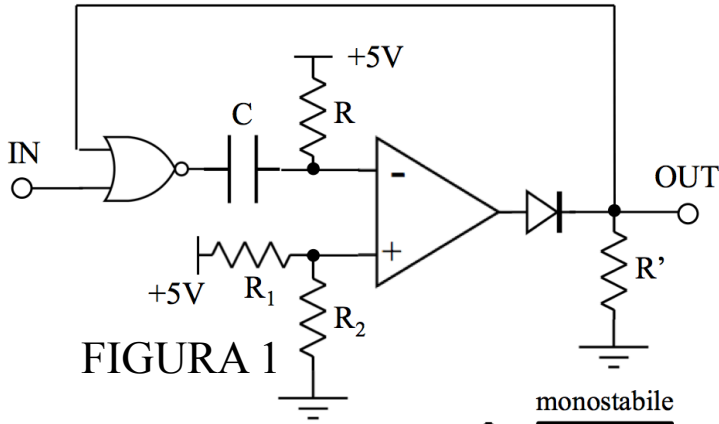


FIGURA 1

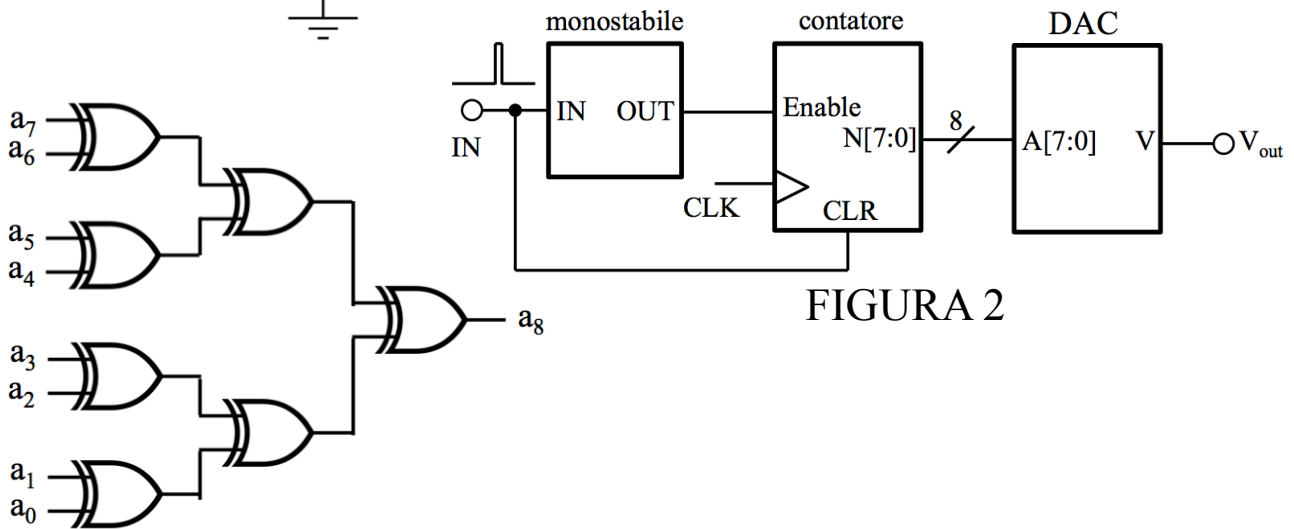


FIGURA 2

 


FIGURA 5